

情報科学実験 (2022後期)

ーデジタル回路Ⅱー

佐久間 史典
(理化学研究所)

Ver. 20220915

課題

- デジタル回路を実験で確かめながら理解する
 - 組み合わせ回路のおさらい
 - 続・組み合わせ回路
 - 順序回路 = フリップ・フロップ回路
- 論理回路実習トレーナー → 第1週目実験
- ブレッドボード → 第2週目実験

レポート・注意事項

- レポート

- テキスト最後の[課題]をまとめて、レポートを提出してください

- 1週目は2週目の予習 (レポートに入れる必要なし)

- 実験前の予想真理値表を書き込んでから実験をすること
 - 加えて、問12,13は論理式を出してから実験をすること
 - テキストに書き込んで良い


- 2週目の実習が主なレポートの内容になる

- あらかじめ回路図を書き込んでくること


- 注意事項

- 乱雑に回路を扱うと壊れますので、注意!

アナログ vs. デジタル

 

最小単位が無い

 

0と1で量子化 = 最小単位がある

アナログ vs. デジタル

	○	×
アナログ	• 本来は情報量が多い • 少ない情報で直感的 (=早い)	• 劣化しやすい • 再現性が難 • ノイズが入りやすく、長距離伝送が苦手
デジタル	• 劣化しにくい • 再現性に優れる • ノイズが入りにくく、長距離伝送が可能	• 最小単位があり、決まった情報量のみ • 情報量を増やすとデータ量が膨大になる (=遅い)

科学技術の進歩で日々改善

昔のデジタルの例



のろし

上がると1
上がらないと0




モールス信号

0と1の組み合わせで通信

オルゴール

平らな部分=0
出っ張り=1
いつでも復元可能
= デジタルデータ

今のデジタルの例： CD [パルス符号変調(PCM)方式]

 

量子化bit数 16bit

$2^{16} = 65,536$ 段階の音圧

0/1が 2^{16} 個の1列 = 1点のデータ

サンプリング周波数 44.1kHz

= 1秒を44,100で分割

22kHzまで正確に復元(標本化定理)
~人間の可聴域

基本的にはパソコンも
これと同じ
(3GHz/64bit等のCPU)


豆知識：アナログ/デジタル変調

アナログ 変調


元のシグナル



AM(振幅変調)

 


FM(周波数変調)

 

デジタル 変調

元のシグナル

 

PCM(パルス符号変調)



DSD(ダイレクトストリームデジタル)




bitとByte

- **bit**: データの最小単位

- 0 or 1

- 64bit PC = 64個の0/1が処理系のデータ単位 (1 word)

 

- **Byte**: 情報量の単位


- 1Byte = 8 bit

- 1Byte文字 = 半角英数字、半角カタカナ等
 - 2Byte文字 = ひらがな、漢字等



コンピュータの世界では
 $10^3=1,000$ ではなく $2^{10}=1,024$!

コンピューター今昔

 

ENIAC

1946年アメリカ

床面積: 60 畳

重さ: 車約 20 台分

1kW のストーブ 150 台相当

70 年後



スマートフォン

手のひらサイズ

数年前のPCより高性能

CPUはトランジスタ
150億個の塊

iPhone 14





2つのコンピューター




- 普通のコンピューター = 古典コンピューター
 - アラン・チューリング(英)によってその動作原理が考案(1936)
 - 仮想のマシン=チューリングマシン
 - ジョン・フォン・ノイマン(米)によってその基礎が構築
 - 現実のマシン=フォン・ノイマン型コンピューター
 - 「古典ビット」で計算・プログラムとデータを同列で扱う
- 量子コンピューター
 - リチャード・ファインマン(米)による概念がはじまり(1982)
 - 0と1の両方の状態を同時に取ることのできる「量子ビット」で計算
 - 重ね合わせ状態で表現 = すべては確率 (量子力学)
 - 複数の状態を同時に保持でき、かつそれぞれにつき計算可能
 - $2^{\{\text{量子ビットの数}\}}$ の状態が同時に計算可能 = 組み合わせ(暗号)問題等で威力を発揮
 - 5000 量子ビット @ D-Wave Advantage 量子コンピューター

コンピューターの数 = 2進数

- コンピューターは0と1しか原則扱えないため、**2進数**での考えが基本

10進数	2進数
0	0
1	1
2	10
3	11
4	100
5	101
6	110
7	111
8	1000
9	1001

 

0と1だけなら
“論理的”に扱える

$$0+0=0$$

$$0+1=1$$

$$1+1=1$$

論理演算

- 0(L)か1(H)のみを扱う2値論理 = ブール代数
 - 以下、A等の記号は0か1を表す

否定(NOT)

$$\overline{\overline{A}} = A$$
$$\overline{1} = 0$$
$$\overline{0} = 1$$

論理和(OR)

$$A + B$$

論理積(AND)

$$A \cdot B$$

注) “.”は省略可能

基本法則

$$A + A = A$$

$$0 + 0 = 0$$

$$1 + 1 = 1$$

$$A \cdot A = A$$

$$0 \cdot 0 = 0$$

$$1 \cdot 1 = 1$$

$$A + 1 = 1$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 1 = 1$$

$$A + \overline{A} = 1$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 0 = 1$$

$$A \cdot \overline{A} = 0$$

$$0 \cdot 1 = 0$$

$$1 \cdot 0 = 0$$

$$\overline{\overline{A}} = A$$

$$\overline{\overline{0}} = \overline{1} = 0$$

$$\overline{\overline{1}} = \overline{0} = 1$$

ド・モルガンの定理

$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

注) ABCDと増えていっても同様

通常の四則演算と同様、
乗算(・)が加算(+)より優先
交換・結合・分配則も成立

論理式の簡略化

- 論理式は基本法則を用いて簡略化できる

例1 $A(A + B) = \underline{AA} + AB = A + AB = A(\underline{1 + B}) = \underline{A \cdot 1} = A$

A 1 A

例2 $A + \overline{A} + B = (\underline{A + \overline{A}}) + B = \underline{1 + B} = 1$

1 1

例3 $(A + B)(\overline{A} + \overline{B}) = \underline{A\overline{A}} + A\overline{B} + B\overline{A} + \underline{B\overline{B}} = A\overline{B} + \overline{A}B$

0 0

例4 $A + \overline{A}B = A \cdot 1 + \overline{A}B = A(\underline{B + \overline{B}}) + \overline{A}B = AB + A\overline{B} + \overline{A}B$

1

$= \underline{AB + A\overline{B}} + \overline{A}B = (AB + A\overline{B}) + (\overline{A}B + \overline{A}B)$

AB

$= A(\underline{B + \overline{B}}) + \overline{A}(\underline{B + \overline{B}}) = A + \overline{A}$

1 1

カルノー図を用いた方法も重要



論理回路、論理記号、真理値表

- 論理回路：論理演算に対応した回路
- 論理記号：MIL規格(military standard)が一般
– アメリカの軍隊で使用
- 真理値表：入力-出力の対応表

論理式

$$X = A(B + C)$$

論理回路

  

真理値表

A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1


NOT

- 否定 (インバーターとも言う)

論理式


$$X = \overline{A}$$

論理回路

 

真理値表

A	X
0	1
1	0

 

何かに○を付けると否定
入力・出力、どちらにも付く



OR

- 論理和

論理式

$$X = A + B$$

論理回路

  

真理値表

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



AND

- 論理積

論理式

$$X = A \cdot B = AB$$

論理回路

 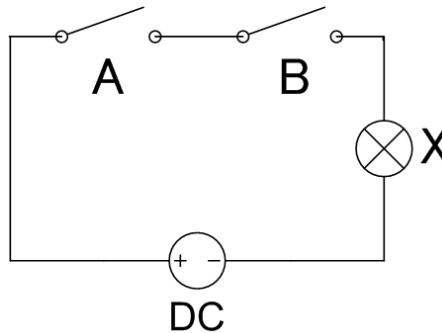

真理值表

A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1


NOR

- 否定論理和

論理式

$$X = \overline{A + B}$$

論理回路

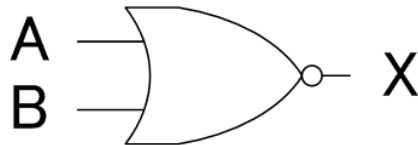

真理値表

A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0


NAND

- 否定論理積

論理式

$$X = \overline{AB}$$

論理回路

 

真理値表


A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

トランジスタとしてすごく重要な回路!
(後述)


論理回路の変形

- ド・モルガンの定理より、簡単に変形できる

OR

 


||

 


$$A + B = \overline{\overline{A + B}} = \overline{\overline{A} \overline{B}}$$

AND

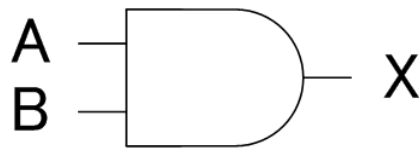


||

 


$$AB = \overline{\overline{AB}} = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$$

NOR

 


||

 


$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

NAND

 

||

 


$$\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$$

NANDで全て出来る


- それ自身の組合せで全て表せる = 完全系

例

NOT

 

OR

 

組合せ回路と順序回路

組合せ回路	順序回路
現在のみ考慮する	過去も考慮
出力がその時点の入力で決まる	出力に過去の出力状態が影響する
例: 切替器、加算器	例: レジスタ、カウンタ

 


図 2: 1 ビット 2 チャンネル入力切替回路

 


図 10: SR-FF

順序回路

- 記憶素子(メモリー)に用いる

- フリップ・フロップ(FF)で構成

- 一時記憶回路(レジスタ)や数値計測(カウンタ)として使用
- SR-FF, T-FF, JK-FF, D-FFの4種

「Flip Flop」は

- サンダルの「パタパタ」
- シーソーの「ギッコンパッタン」などの擬音語


T-FFの遷移表

入力T	現在の状態Q	次の状態Q ⁺
0	0	0
1	0 →	1
0	1	1
1	1 →	0

反転

反転

T-FFのタイミングチャート

 


$$Q^+ = T\bar{Q} + \bar{T}Q$$

SRフリップ・フロップ(SR-FF)

- SR-FFの動作

- 外部からSまたはRに入力が無いと、Qから前の状態(0か1の出力)が出続ける

→ 記憶装置

 

- ホールド: S=R=0入力(入力無)で、Qから前の状態を出力
- セット: S=1入力でQから1を出力
- リセット: R=1入力でQから0を出力
- 禁止: S=R=1の同時入力は禁止(SR=0)
- Qからは、Qの反転を出力

SR-FFの遷移表

入力S	入力R	現在の状態Q	次の状態Q ⁺
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	X
1	1	1	X

ホールド

リセット


セット

禁止

S*R=0でなければならない

JKフリップ・フロップ(JK-FF)

 - SR-FFにクロック C_p を追加して、禁止入力 $SR=1$ を許したもの
 - JK=1のときは反転出力
 - T-FFと同様、JK=1(反転)の時には C_p が十分短くないと発振




JK-FFの遷移表


入力J	入力K	現在の状態Q	次の状態 Q^+	
			$C_p=1$	$C_p=0$
0	0	0	0 ホールド	0 ホールド
0	0	1	1	1
0	1	0	0 リセット	0 ホールド
0	1	1	0	1
1	0	0	1 セット	0 ホールド
1	0	1	1	1
1	1	0	1 反転	0 ホールド
1	1	1	0	1

Tフリップ・フロップ(T-FF)

 - 入力Tがある度に出力Qが反転する(トグル動作)
 - 1bit-2進カウンタに相当
 - Tのパルス幅が十分短くないと発振
 - $T=1$ (反転)が長いと $1 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow \dots$ と発振する




 2週目実験7で行うように、JK-FFのJ-Kどちらも+5VにするとT-FFと同じ動作 (JK=11で反転動作)




Dフリップ・フロップ(D-FF)

- クロック C_p が入力する直前の入力Dと同一の出力がQに出力する

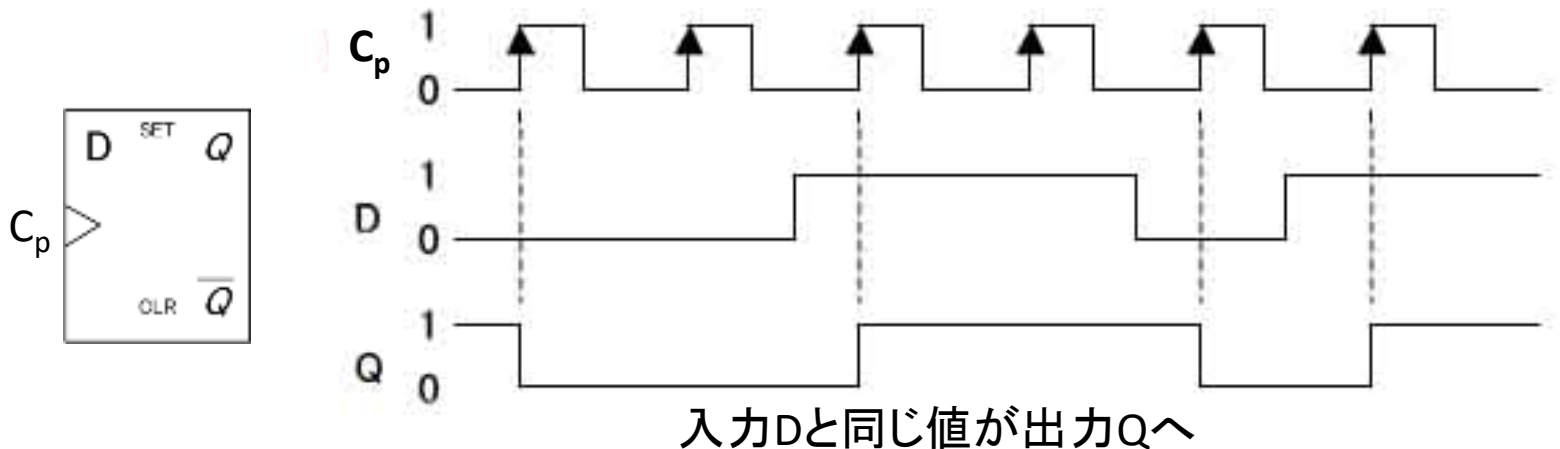


 2週目実験5,6で行うように、
JK-FFのJ-Kをインバーターを通
じてつなげるとD-FFと同じ動作
(JK=10/01で出力も1/0)




フリップ・フロップまとめ

SR-FF

 

S	R	Q
0	0	保持
0	1	0
1	0	1
1	1	禁止


T-FF

 

* Qは次の状態のQを示す

T	Q
0	保持
1	反転

JK-FF

 

J	K	Q
0	0	保持
0	1	0
1	0	1
1	1	反転

D-FF




D	CLK	Q
0	立上	0
1	立上	1
0/1	立下	保持

フリップ・フロップの使用例

--- パラレル(並列)とシリアル(直列) ---

 
- デジタル信号の伝送には
パラレルとシリアルがある
 - パラレルは一度に多bit伝送
 - データ遅延が問題
 - シリアルは1bitずつ伝送
 - 現在の主流



<http://itpro.nikkeibp.co.jp>

レジスタ



 
- レジスタ = データを一時的に記憶する一種のメモリで、複数のFFで構成
- 並列レジスタ**
 - FFを並列に接続、D-FFで簡単に構成可能
 - パラレルデータを入力として読み込み、記憶する
 - (リセットするか)新たなデータが入力されるまで保持



レジスタ

- 直列レジスタ(シフト・レジスタ)

   - FFを直列に接続、JK-FFで簡単に構成可能
- シリアルデータを入力として読み込み、記憶する
- (パラレル・シリアルデータどちらも入出力可能)




1クロックごとにデータがシフトしていく

論理回路実習トレーナー

- テキスト“DIC-50論理回路実験”に従って実験を行う
 - テキスト“DIC-50論理回路実験ロック配置図”を参考にブロックを配置し、実際に回路を動かす
 - 課題の答えを書き込む



実際の配置

 

課題6(4ビット全加算回路)について

6 全加算回路 (4 ビット バイナリー フルアダー)

加算回路には下の桁からの桁上りを考えない 2 入力加算の半加算器 (デジタル I で学んだ) と、下の桁からの桁上りを考えた 3 入力加算の全加算器とがある。本実験では 4 ビットの 2 つの入力データ ($A_1 \sim A_4$ と $B_1 \sim B_4$) および下の桁からの桁上り (C_0) の加算結果を、4 ビットの出力データ ($\Sigma_1 \sim \Sigma_4$) と上の桁への桁上り (C_4) を出力する全加算回路の実験である。

真理値表

入力			出力	
A_n	B_n	下から桁上り C_{n-1}	和 Σ_n	桁上り C_n
0	0	0	0	0
1	0	0		
0	1	0		
1	1	0	0	1
0	0	1	1	0
1	0	1		
0	1	1		
1	1	1		

実験予定

入力									出力				
A				B				桁上り	和 Σ				桁上り
A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	C_0	Σ_1	Σ_2	Σ_3	Σ_4	C_4
1	0	0	0	1	1	0	0	0					
								0					
								1					

桁上がり

- ビット演算の基礎
- $A+B = \Sigma$ & 桁上がりC
 - $1+0 = 1$ & 桁上がり無し
 - $1+1 = 0$ & 桁上がり1
- A,Bを2bitデータと考えると
 - $01+00 = 01$
 - $01+01 = 10$

真理値表

入力			出力	
A_n	B_n	下から桁上り C_{n-1}	和 Σ_n	桁上り C_n
0	0	0	0	0
1	0	0		
0	1	0		
1	1	0	0	1
0	0	1	1	0
1	0	1		
0	1	1		
1	1	1		

同じことをいっている

*「下からの桁上がり」は単純に $A+B+C$ と考えてOK
($C=01$)

桁上がりの加算例

入力									出力				
A				B				桁	和 Σ				桁
A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	C0	$\Sigma 1$	$\Sigma 2$	$\Sigma 3$	$\Sigma 4$	C4
1	0	1	1	1	0	0	1	1					

ビット演算と同じ → A4-A3-A2-A1の順で下に行く

AとBを逆順に並べて、桁上がり(C0)をAとBの下位ビット(A1/B1)に足していく

	5	4	3	2	1
A		1	1	0	1
B		1	0	0	1
桁上り					1
Σ					

桁上がりの加算例

入力									出力				
A				B				桁	和 Σ				桁
A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	C0	$\Sigma 1$	$\Sigma 2$	$\Sigma 3$	$\Sigma 4$	C4
1	0	1	1	1	0	0	1	1	1				

ビット演算と同じ → A4-A3-A2-A1の順で下に行く

AとBを逆順に並べて、桁上がり(C0)をAとBの下位ビット(A1/B1)に足していく

	5	4	3	2	1
A		1	1	0	1
B		1	0	0	1
桁上り				1	1
Σ					1

桁上がりの加算例

入力									出力				
A				B				桁	和 Σ				桁
A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	C0	$\Sigma 1$	$\Sigma 2$	$\Sigma 3$	$\Sigma 4$	C4
1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1			

ビット演算と同じ → A4-A3-A2-A1の順で下に行く

AとBを逆順に並べて、桁上がり(C0)をAとBの下位ビット(A1/B1)に足していく

	5	4	3	2	1
A		1	1	0	1
B		1	0	0	1
桁上り			0	1	1
Σ				1	1

桁上がりの加算例

入力									出力				
A				B				桁	和 Σ				桁
A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	C0	$\Sigma 1$	$\Sigma 2$	$\Sigma 3$	$\Sigma 4$	C4
1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1		

ビット演算と同じ → A4-A3-A2-A1の順で下に行く

AとBを逆順に並べて、桁上がり(C0)をAとBの下位ビット(A1/B1)に足していく

	5	4	3	2	1
A		1	1	0	1
B		1	0	0	1
桁上り		0	0	1	1
Σ			1	1	1

桁上がりの加算例

入力									出力				
A				B				桁	和 Σ				桁
A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	C0	$\Sigma 1$	$\Sigma 2$	$\Sigma 3$	$\Sigma 4$	C4
1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	

ビット演算と同じ → A4-A3-A2-A1の順で下に行く

AとBを逆順に並べて、桁上がり(C0)をAとBの下位ビット(A1/B1)に足していく

	5	4	3	2	1
A		1	1	0	1
B		1	0	0	1
桁上り	1	0	0	1	1
Σ		0	1	1	1

桁上がりの加算例

入力									出力				
A				B				桁	和 Σ				桁
A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	C0	$\Sigma 1$	$\Sigma 2$	$\Sigma 3$	$\Sigma 4$	C4
1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1

ビット演算と同じ → A4-A3-A2-A1の順で下に行く

AとBを逆順に並べて、桁上がり(C0)をAとBの下位ビット(A1/B1)に足していく

	5	4	3	2	1
A		1	1	0	1
B		1	0	0	1
桁上り	1	0	0	1	1
Σ	1	0	1	1	1

参考資料


Exclusive OR (XOR)

- 排他的論理和

論理式

$$\begin{aligned} X &= A \oplus B \\ &= \overline{A}B + A\overline{B} \\ &= (A + B)(\overline{A} + \overline{B}) \end{aligned}$$

論理回路

 

真理値表

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

同じものが入ると"0"
= 不一致回路


Exclusive NOR (XNOR)

- 否定排他的論理和

論理式

$$\begin{aligned} X &= A \odot B \\ &= \overline{A \oplus B} \\ &= AB + \overline{AB} \\ &= (A + \overline{B})(\overline{A} + B) \end{aligned}$$

論理回路

 

真理値表

A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

同じものが入ると"1"
= 一致回路


入力切替回路(マルチプレクサ)1

- 入力A/Bを出力Xに切り替えて出力したい
 - 制御信号Sを用いる

S	A	B	X
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

X=1の時を抜き出して論理式を作り、簡略化
 
$$\begin{aligned} X &= \overline{S}\overline{A}B + \overline{S}AB + S\overline{A}\overline{B} + SAB \\ &= \underline{AS + B\overline{S}} \end{aligned}$$




S=1のとき: $X = A \cdot 1 + B \cdot 0 = A$

S=0のとき: $X = A \cdot 0 + B \cdot 1 = B$


入力切替回路(マルチプレクサ)2

- 論理式より回路が組める


$$X = AS + B\bar{S}$$

 

実際の回路図

 

を用いて

 

出力切替回路(デマルチプレクサ)1


- 入力Aを出力X1/X2に切り替えて出力したい
– 制御信号Sを用いる

論理式は

S	A	X1	X2
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	0
1	1	1	0

$$X1 = AS$$

$$X2 = A\bar{S}$$

 


S=1のとき: $X1 = A$, $X2 = 0$

S=0のとき: $X1 = 0$, $X2 = A$



出力切替回路(デマルチプレクサ)2

- 論理式より回路が組める

$$X1 = AS, \quad X2 = A\bar{S}$$

 

実際の回路図

  

半加算回路1

- 前の段からの桁上がりを考えない加算
– 全加算の元

A+Bの計算



A	B	和S sum	桁C carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

論理式は

$$S = \overline{A}B + A\overline{B} = \underline{A \oplus B}$$

XOR (Exclusive OR)

$$C = AB$$

  


半加算回路2


- 論理式より回路構成を考える

$$S = \overline{A}B + A\overline{B} = (\overline{A} + \overline{B})(A + B) = \overline{A\overline{B}}(A + B) = \overline{A\overline{B}} \cdot A + \overline{A\overline{B}} \cdot B$$



$$C = AB$$

 


実際の回路図

 


=

  

=

 

を用いて

 

全加算回路1

- 前の段からの桁上がりを考える加算
– コンピューター演算の基本


A+Bの計算(Cは前の段からの桁上がり)

A	B	C	和S sum	桁C ⁺ carry
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1


$$\begin{aligned} S &= \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC \\ &= C(\overline{A}\overline{B} + AB) + \overline{C}(\overline{A}B + A\overline{B}) \\ &= C(\overline{A \oplus B}) + \overline{C}(A \oplus B) \\ &= C \oplus (A \oplus B) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C^+ &= \overline{A}BC + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC \\ &= C(\overline{A}B + A\overline{B}) + AB(\overline{C} + C) \\ &= C(A \oplus B) + AB \end{aligned}$$

全加算回路2

 


=

 

例) 4bit並列加算器

$$0101 + 0011 = 1000$$

 

SRフリップ・フロップ(SR-FF)

- 遷移表より論理関数を求める

SR-FFの遷移表

入力S	入力R	現在の状態Q	次の状態Q ⁺	
0	0	0	0	ホールド
0	0	1	1	
0	1	0	0	リセット
0	1	1	0	
1	0	0	1	セット
1	0	1	1	
1	1	0	X	禁止
1	1	1	X	

SR=0でなければならない

$$\begin{aligned}
 Q^+ &= \overline{S}\overline{R}Q + S\overline{R}\overline{Q} + S\overline{R}Q \\
 &= S\overline{R}\overline{Q} + \overline{R}Q(S + \overline{S}) \\
 &= S\overline{R}\overline{Q} + \overline{R}Q
 \end{aligned}$$

S=1の時は強制的にQ⁺=1だから
(S=R=1は禁止である)

$$S\overline{R}\overline{Q} = S$$

つまり


$$Q^+ = S + \overline{R}Q$$

* カルノー図を使えばもう少し簡単に求まる

SRフリップ・フロップ(SR-FF)2


- 論理式より回路を組む
 
$$Q^+ = \overline{\overline{Q}^+} = \overline{S + \overline{R}Q} = \overline{\overline{S}RQ}$$




入力が $S^{\text{bar}}, R^{\text{bar}}$ に注意

S^{bar}	R^{bar}	Q	Q^+
1	1	0	0
1	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
0	0	0	X
0	0	1	X

 



JKフリップ・フロップ(JK-FF)2

 

$C_p=1$ のとき $Q^+ = \bar{K}Q + J\bar{Q}$

,


||

  

JK-FFのJ-Kをつなげて入力するとT-FFと同じ動作

JKフリップ・フロップ(JK-FF)3

 - 発振を抑えるための実用回路として以下が知られる
 - エッジトリガタイプ
 - ICの内部で C_p を短いパルスに変換
 - マスタースレーブタイプ
 - マスターFFとスレーブFFを切り替えることにより発振を抑える



Tフリップ・フロップ(T-FF)

- 入力Tがある度に出力Qが反転する(トグル動作)
 - 1bit-2進カウンタに相当
 - Tのパルス幅が十分短くないと発振
 - T=1(反転)が長いと1→0→1→0→...と発振する


T-FFの遷移表

入力T	現在の状態Q	次の状態Q ⁺
0	0	0
1	0 →	1
0	1	1
1	1 →	0


反転

反転

$$Q^+ = T\bar{Q} + \bar{T}Q$$


 


||

 

Dフリップ・フロップ(D-FF)

- クロック C_p が入力する直前の入力Dと同一の出力がQに出力する

  


JK-FFのJ-Kをインバーターを通じてつなげるとD-FFと同じ動作


直列レジスタ(シフト・レジスタ)2

- シリアルとパラレルのインタフェース変換
– ネットワーク通信などに用いる

4bitシフト・レジスタ

 

8bitシフト・レジスタ

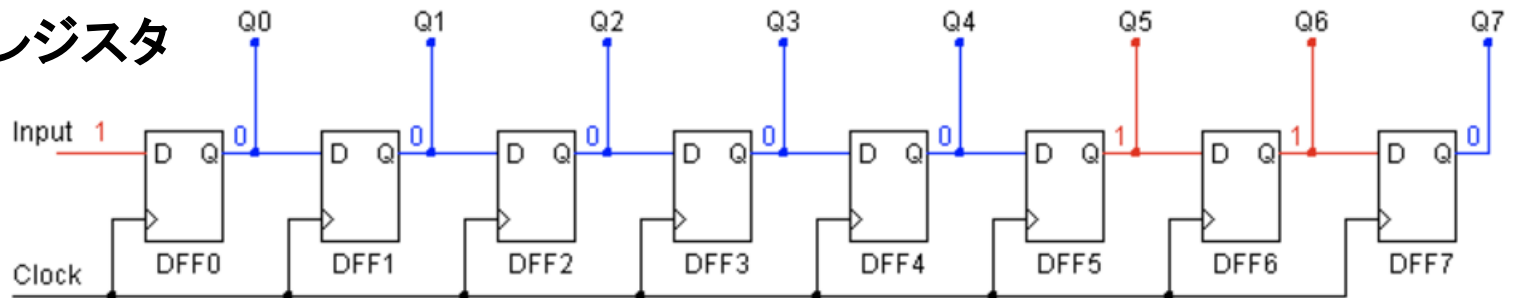

カウンタ

- 非同期式2進N段カウンタ
 - T-FFを使用 (JK-FFのJ-Kをつないでも同じ)
 - N段で $0 \sim 2^N - 1$ までカウント
 - 4個では $0 \sim 2^4 - 1 = 0 \sim 15$ までの16進カウンタ
 - FFの数だけの遅延が問題 → 同期式では無問題

4bit16進カウンタ

